



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY



输入输出技术概述



了解和掌握：






I/O接口的基本功能

I/O端口及其编址方式


I/O地址译码

1. I/O接口

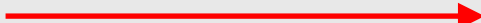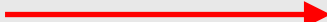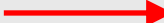接口要解决的问题


- 速度匹配  数据的缓冲与暂存
- 信号的驱动能力  信号驱动
- 信号形式和电平的匹配  信号类型转换
- 信息格式  信号格式转换
- 时序匹配（定时关系）
- 总线隔离  三态门

接口的基本构成

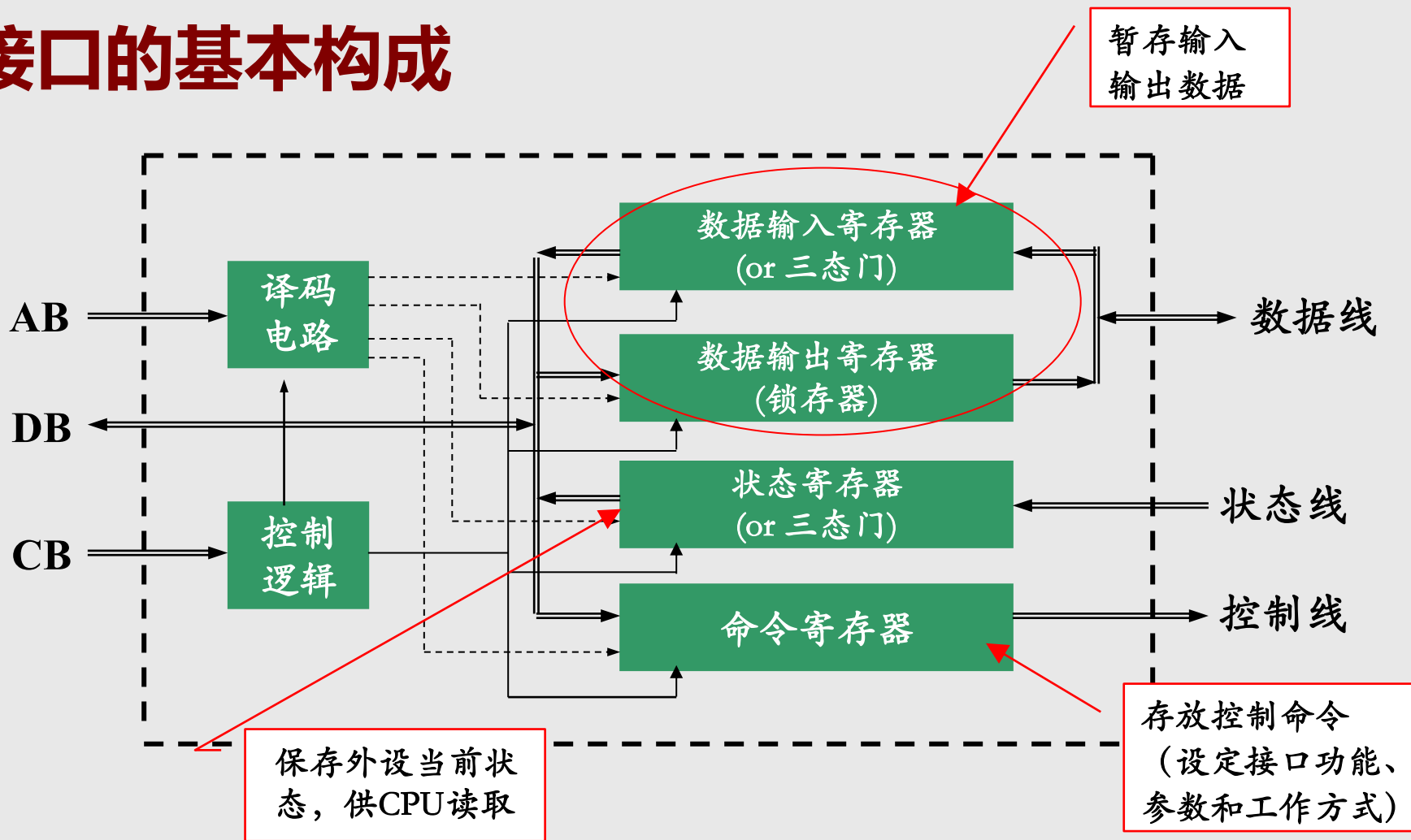


2. I/O端口及其编址

端口：接口电路中用于缓存数据及控制信息的部件

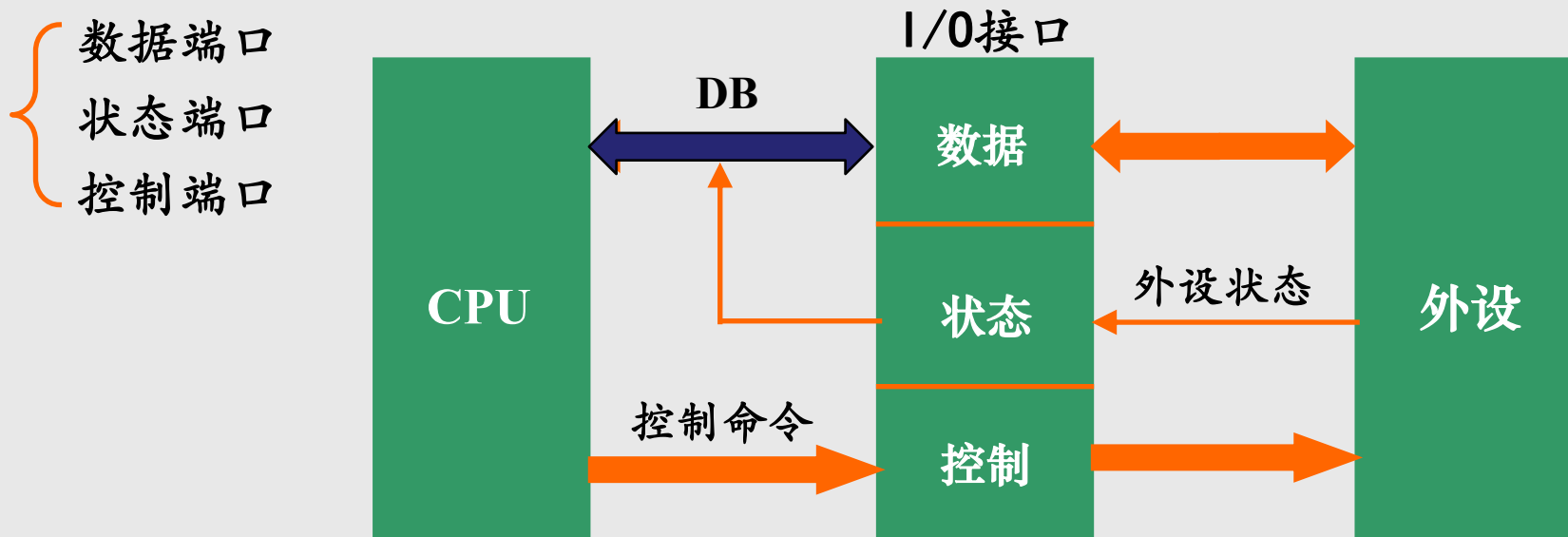

I/O端口编址

- 计算机系统中包含各类不同功能的接口电路。
- 每个接口中含1个或多个端口。

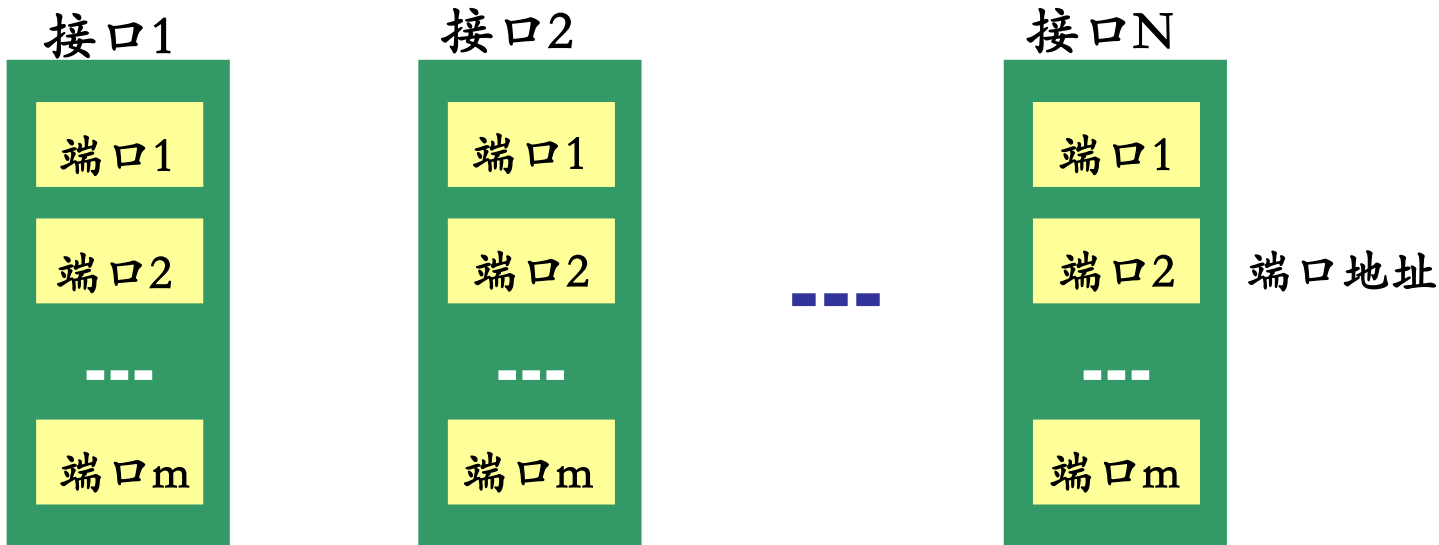



I/O端口编址

- 端口编址

- 为确保CPU能够访问到每个不同的端口

- 寻址端口的方法：

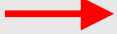- 先找到端口所在的接口电路芯片  片选
 - 再在该芯片上找具体访问的端口  片内寻址
 - 若接口中仅有一个端口，则找到芯片即找到端口
 - 若接口中有多个端口，则找到芯片后需再找端口


每个端口地址=片选地址（高位地址）+片内地址

I/O端口编址

- 8086/8088寻址端口的能力：
 - 64K个端口
- 端口的编址方式：
 - 与内存统一编址
 - 独立编址



内存地址资源充分利用
能够应用于端口的指令较少

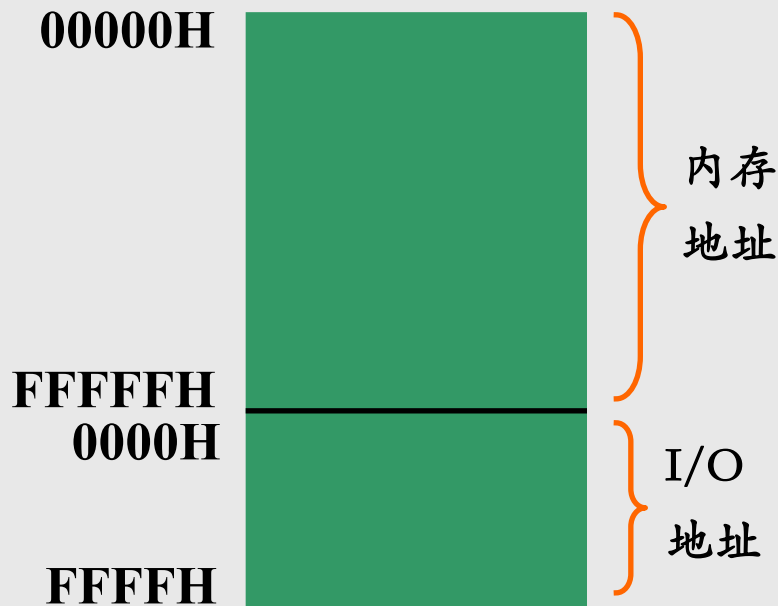

8088/8086的I/O端口编址

- 采用I/O独立编址方式，与内存共用地址总线，用IO/#M信号状态区分
- 访问端口时仅使用地址总线的：**A₁₅~A₀**
- 可寻址的I/O端口数为64K(65536)个，I/O地址范围：**0~FFFFH**
- IBM PC只使用了1024个I/O地址(**0~3FFH**)

3. I/O地址译码

- 目的：
 - 确定端口的地址
- 参加译码的信号：
 - **#IOR**, **#IOW**, 高位地址信号
- 对端口读/写信号的产生条件
 - **IO/#M=1**
 - **#RD=0** \longrightarrow **#IOR=0**
 - **#WR=0** \longrightarrow **#IOW=0**

- OUT指令将使总线的**#IOW**信号有效
- IN指令将使总线的**#IOR**信号有效

I/O地址译码

- 当接口只有一个端口时：
 - 无片内地址，全部地址信号均为高位地址（可全部参与译码），译码输出直接选择该端口；
- 当接口具有多个端口时：
 - 则16位地址线的高位参与译码（决定接口的基地址），而低位则用于确定要访问哪一个端口。


由于端口资源丰富，端口地址译码常采用部分地址译码

I/O地址译码例

- 某外设接口有4个端口，地址为2F0H——2F3H，由 $A_{15} \sim A_2$ 译码得到，而 A_1 、 A_0 用来区分接口中的4个端口。试画该接口与系统的连接图。

I/O地址译码例


■ 地址范围：

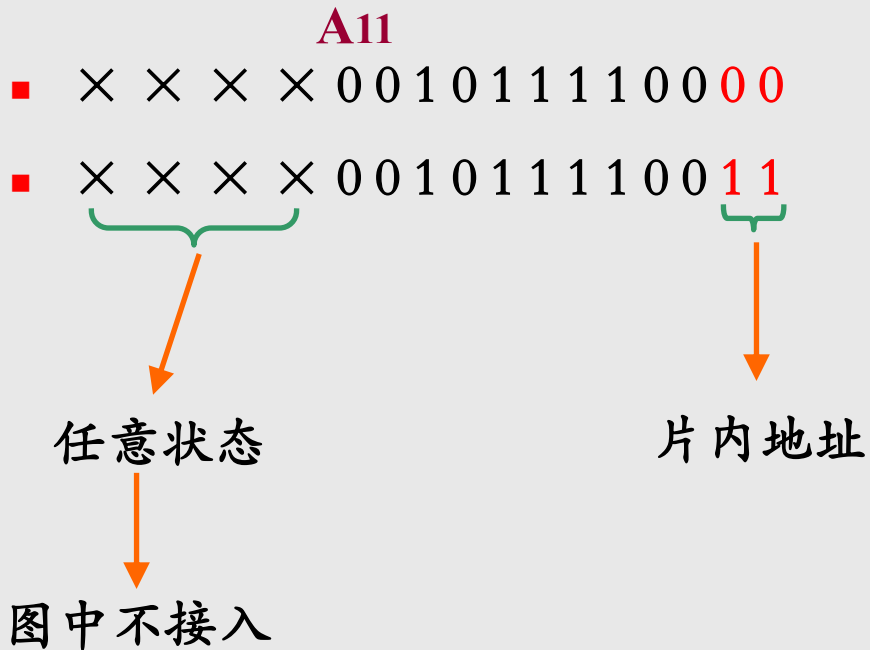

I/O地址译码例

译码电路图：

必须作为译码器输入

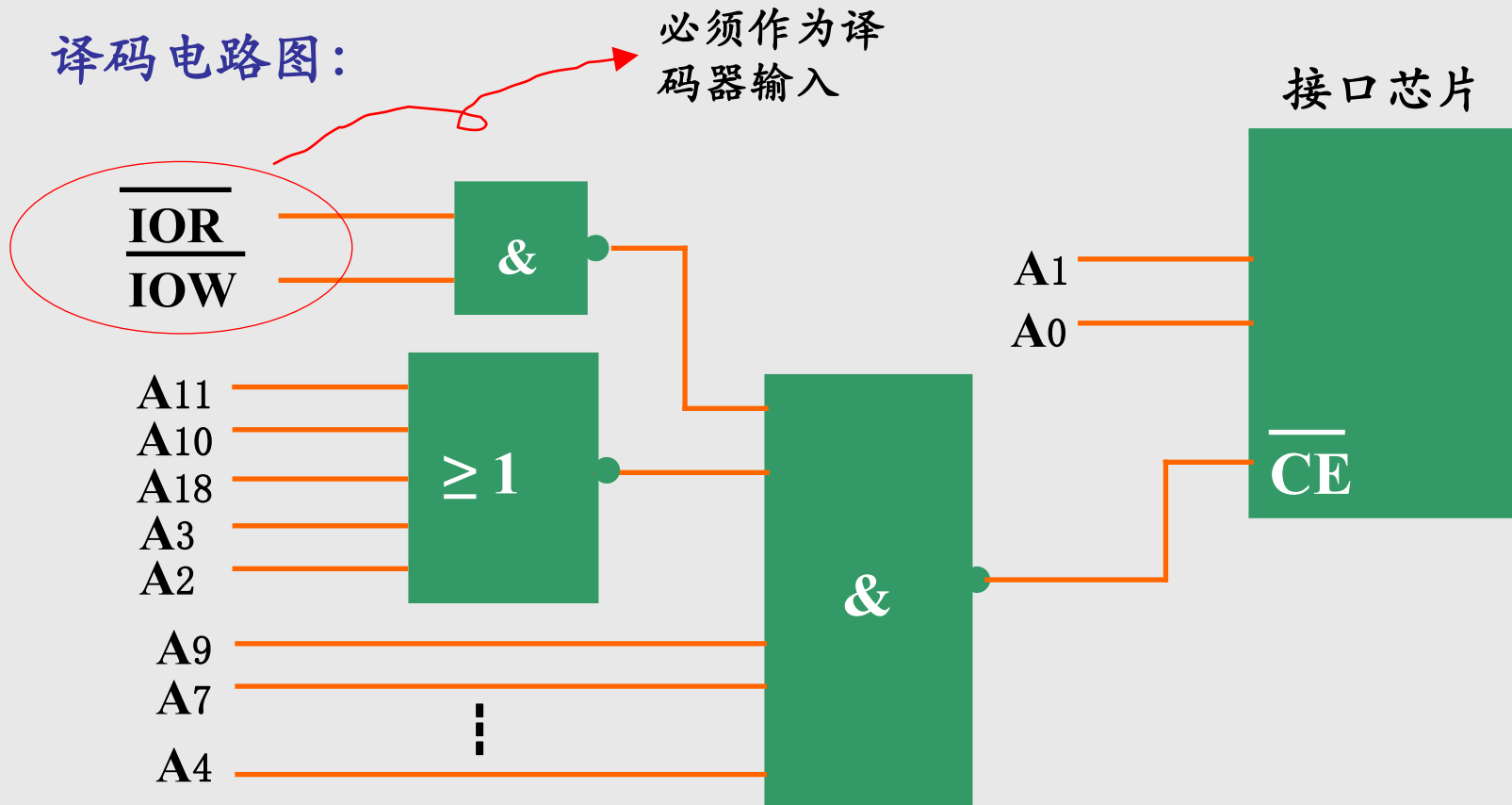

谢谢



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY



简单接口电路





了解和掌握：

不同类型接口的特点

三态门接口

锁存器接口



1. 接口的分类及特点

- 按传输信息的方向分类:


- 输入接口
- 输出接口

- 按传输信息的类型分类:

- 数字接口
- 模拟接口

- 按传输信息的方式分类:

- 并行接口
- 串行接口

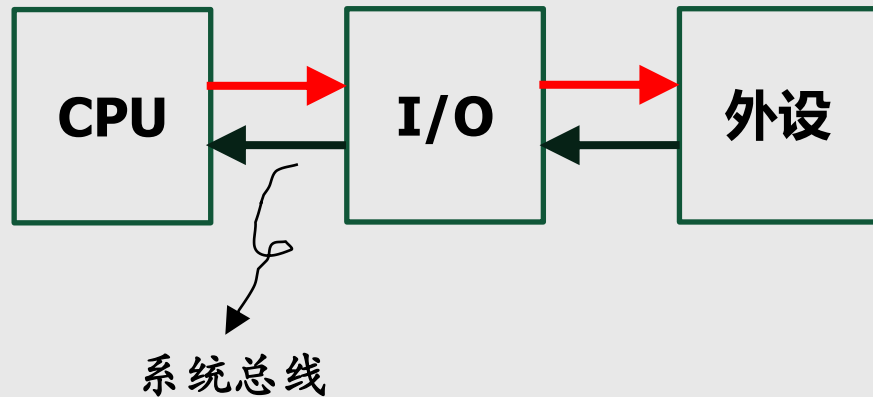



接口特点

■ 输入接口：

- 要求对数据具有控制能力
- 常用三态门实现

■ 输出接口：

- 要求对数据具有锁存能力
- 常用锁存器实现

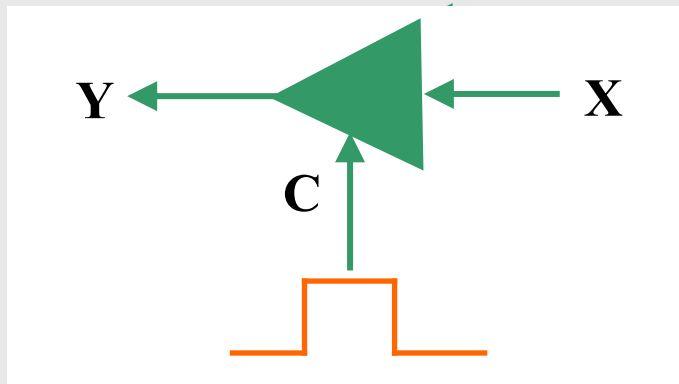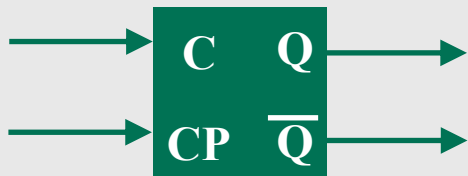


2. 三态门接口

■ 特点:

- 具有对数据的控制能力，但不具备对数据的控制能力

■ 74LS244

- 含8个三态门的集成电路芯片
- 在外设具有数据保持能力时用来输入接口

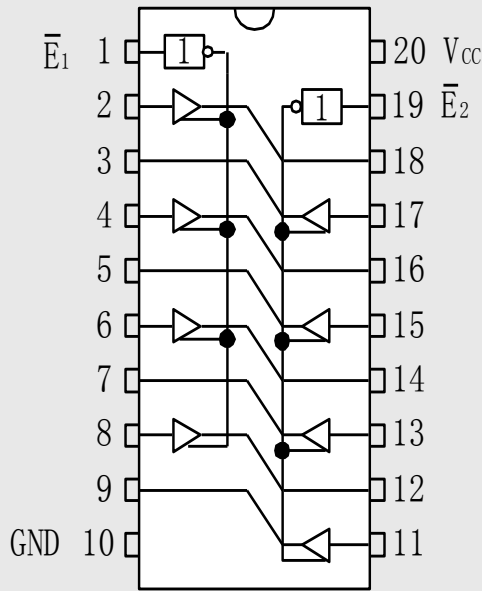

三态门接口应用例

编写程序：


- 判断图中的开关状态。若所有开关都闭合，则程序转向标号NEXT1，否则转向标号为NEXT2的程序段执行。

采用了部分地址译码，地址线 A_1 和 A_0 未参加译码

接口芯片的地址范围：

83FCH~83FFH

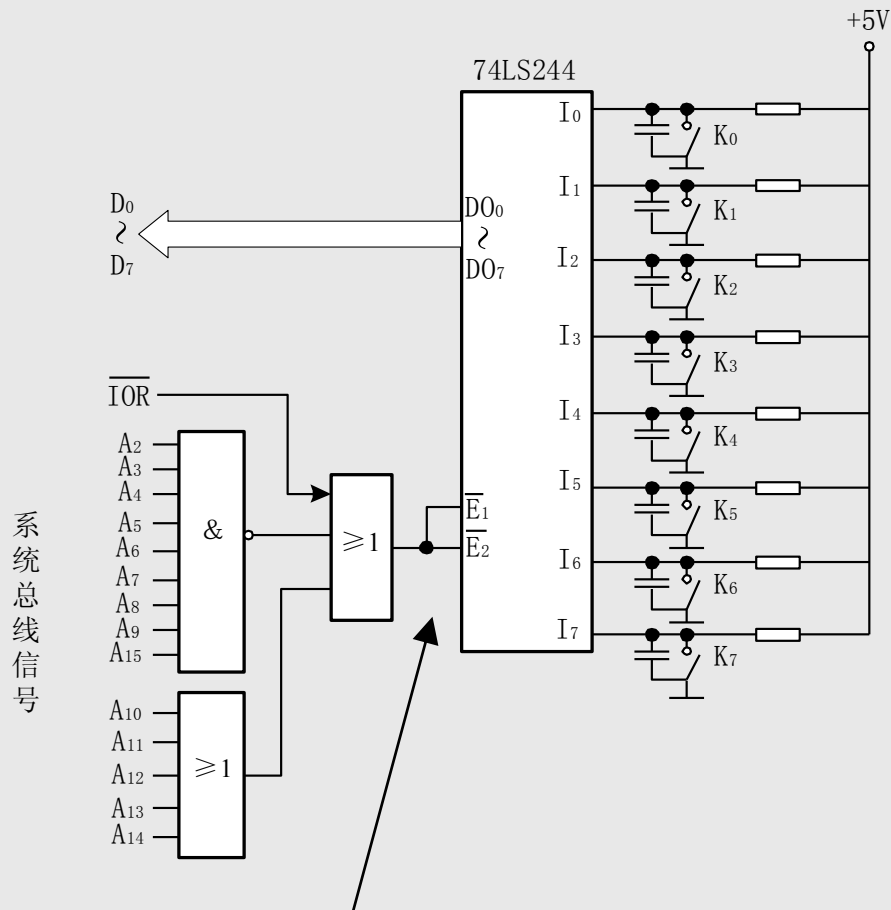当地址总线上 $A_{15} \sim A_0$ 出现此4个地址之一时， $\overline{E1}\overline{E2}$ 端有效，三态门导通。



三态门接口应用例

题目分析:


- 当开关断开时，三态门输入端I呈现高电位；
- 当开关闭合时，三态门输入端I呈现低电位；

```
M0V DX, 83FCH
IN  AL, DX
AND AL, 0FFH
JZ  NEXT1
JMP NEXT2
    |
NEXT1:
    |
NEXT2:
    |
```

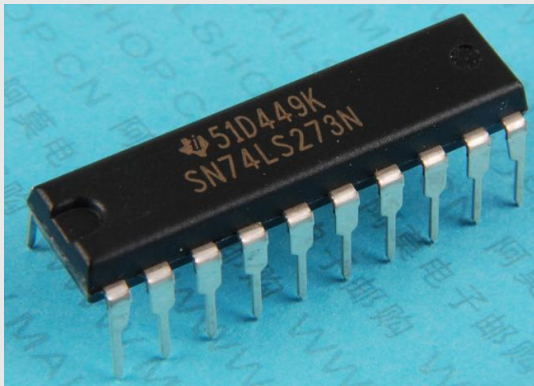3. 锁存器接口



特点:

- 具有对数据的锁存能力
- 8D锁存寄存器
 - **74LS273**: 8D触发器, 不具备数据的控制能力
 - **74LS373**: 含三态的8D触发器, 具有对数据的控制能力。
 - 既可以做输入接口, 也可以做输出接口。



74LS273

- 由8个D触发器组成

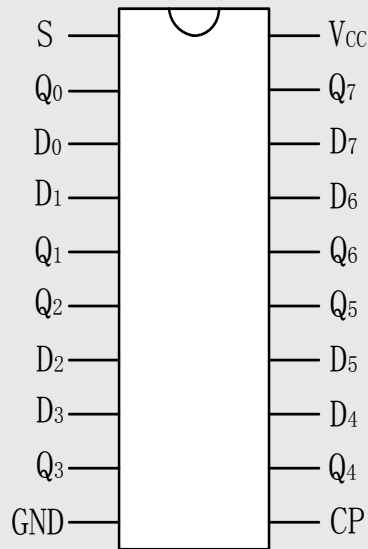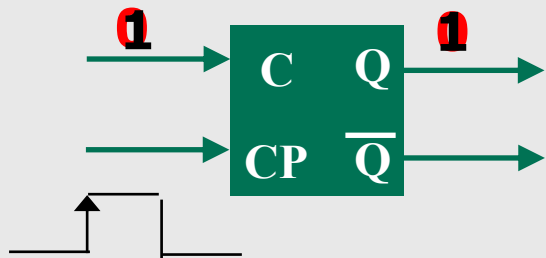


S	CP	D _i	Q _i
0	X	X	0
1	↑	1	1
1	↑	0	0

锁存器接口例：

应用74LS273作为输出接口，实现对8个发光二极管的控制。

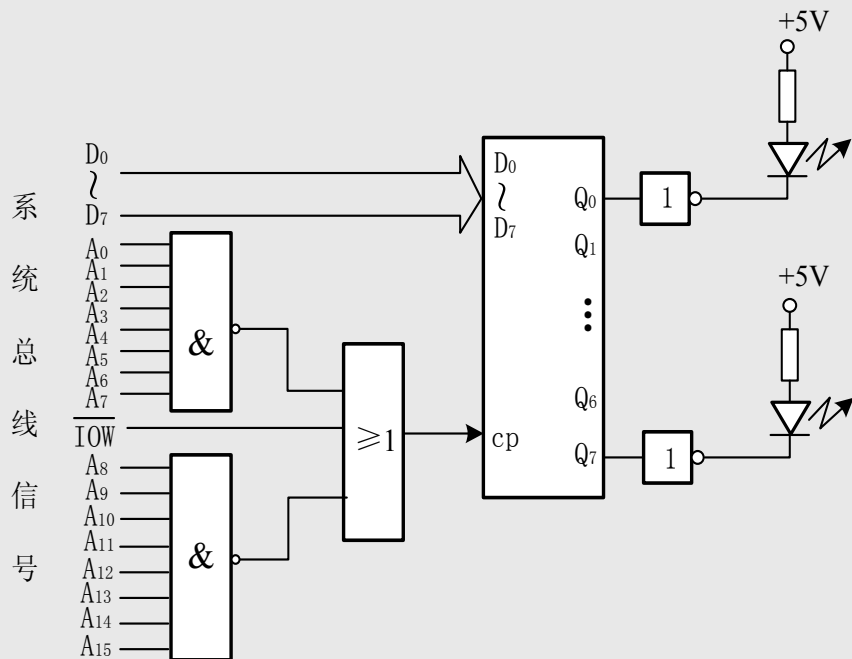题目分析：

- 由图得，要使接到Q端的发光二极管亮，其对应的Q端须输出“1”状态，反之输出“0”状态。




锁存器接口例：

- 由图得出锁存器74LS273的端口地址：FFFFH
- 程序段：

```
MOV DX, 0FFFFH  
MOV AL, 01000001B  
OUT DX, AL
```

数字的第1个数符是字符
型时其前要加0

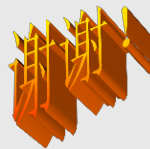




西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY



基本输入输出方法



基本输入/输出方法

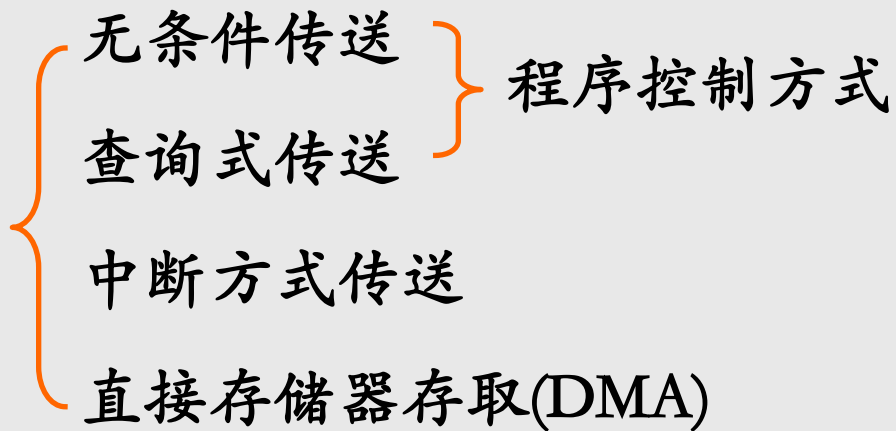


1. 无条件传送

- 要求外设总是处于准备好状态
- 优点：
 - 软件及接口硬件简单
- 缺点：
 - 只适用于简单外设，适应范围较窄

无条件传送例

读取开关的状态；


当开关闭合时，输出编码使发光二极管亮。

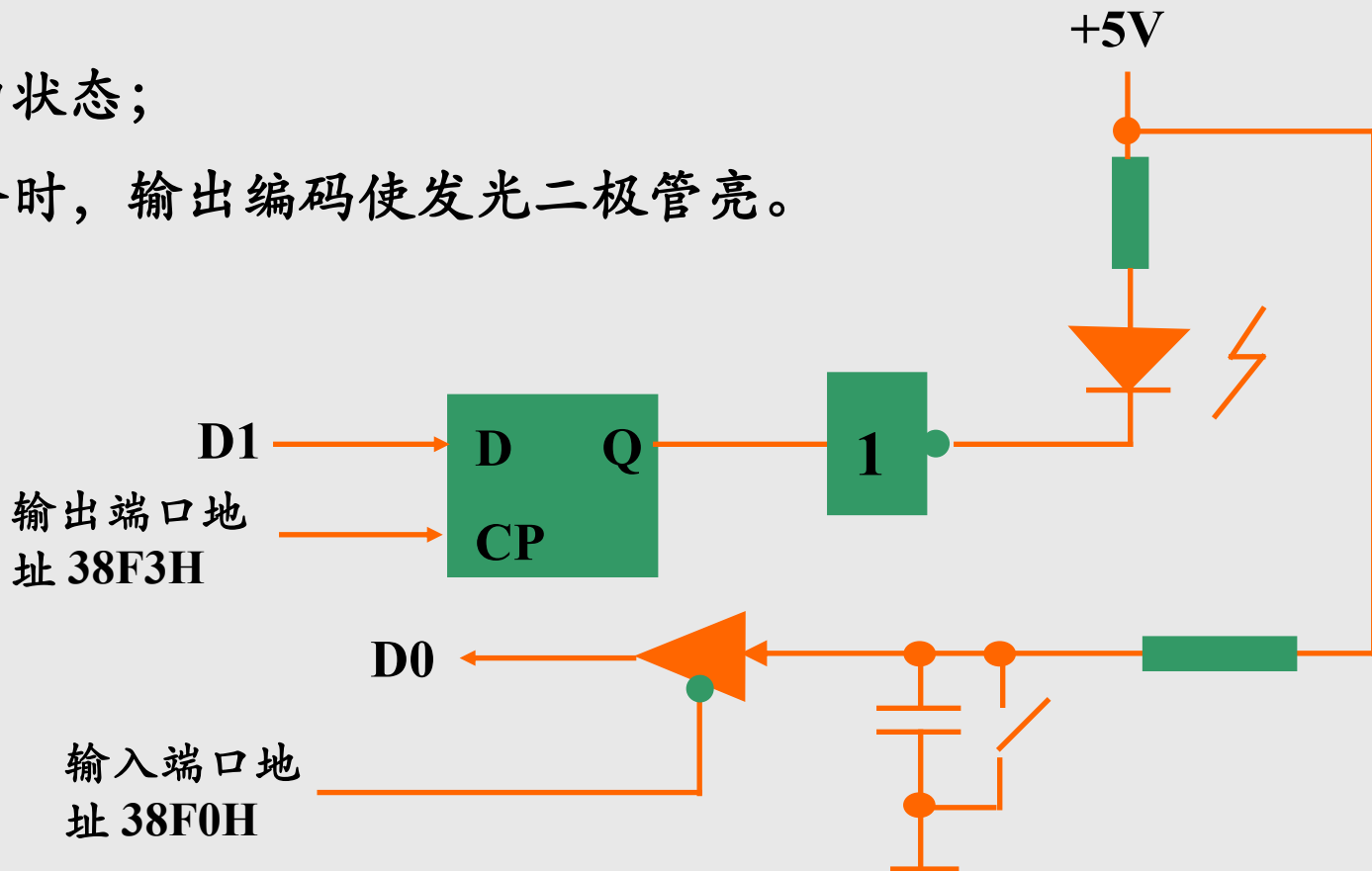

2. 查询工作方式

- 仅当条件满足时才能进行数据传送；
- 每满足一次条件只能进行一次数据传送。
- 适用场合：
 - 外设并不总是准备好
 - 对传送速率和效率要求不高
- 工作条件：
 - 外设应提供设备状态信息
 - 接口应具备状态端口

查询工作方式流程图

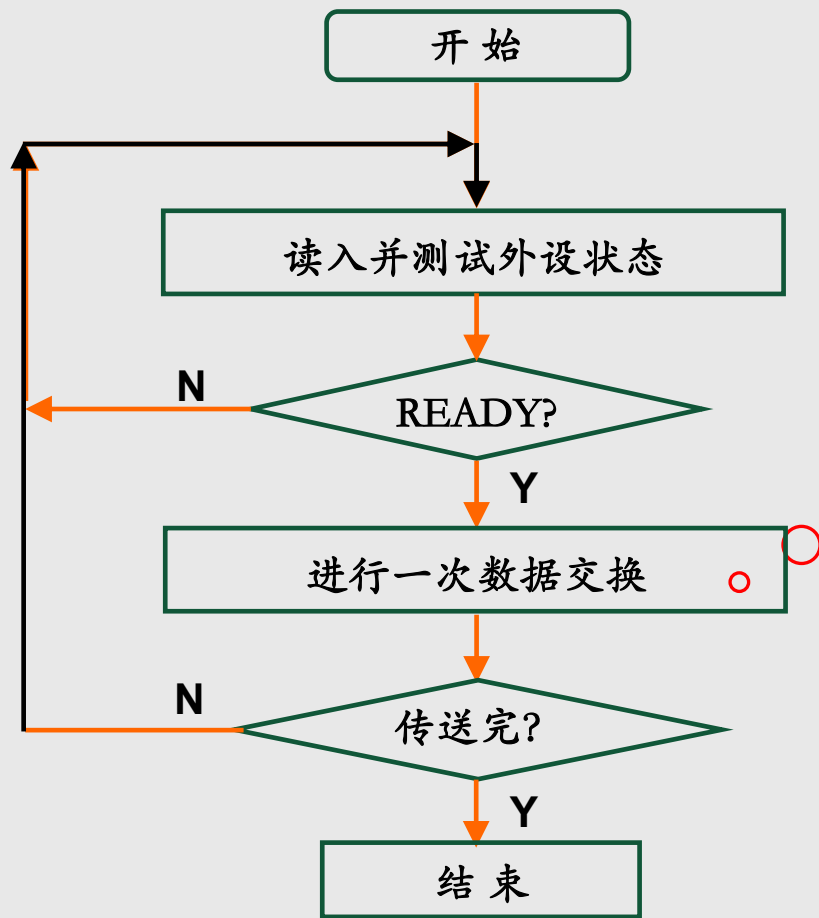

每满足一次
条件只能进
行一次数据
传送


查询工作方式

■ 优点:

- 软硬件比较简单

■ 缺点:

- CPU效率低，数据传送的实时性差，速度较慢

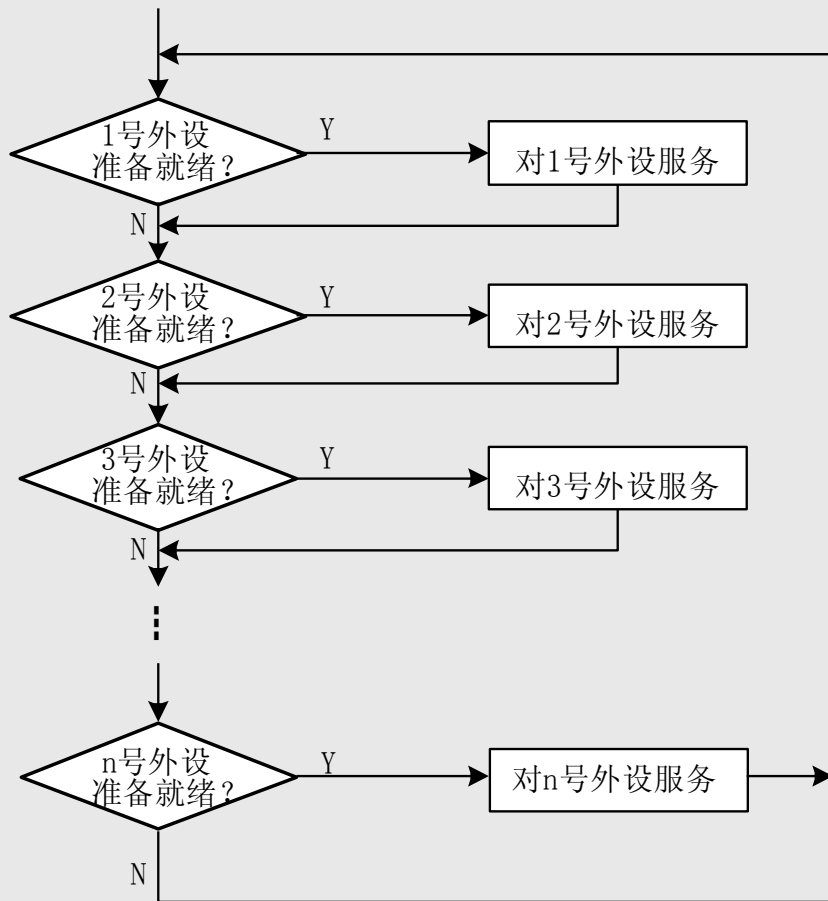

3. 中断控制方式

- 特点:

- 外设需要在需要时向CPU提出请求，CPU再去为它服务。服务结束后或在外设不需要时，CPU可执行自己的程序。

- 优点:

- CPU效率高，实时性好，速度快。

- 缺点:


- 程序编制相对较为复杂。

以上三种I/O方式的共性

- 信息的传递均需通过CPU
- 软件：
 - 外设与内存之间的数据传送是通过CPU执行程序来完成的（PIO方式）；
- 硬件：
 - I/O接口和存储器的读写控制信号、地址信号都是由CPU发出的。
- 缺点：
 - 程序的执行速度限定了传送的最大速度

CPU掌握总线控制权

- I/O过程由CPU控制
- 地址信号、控制信号均由CPU产生

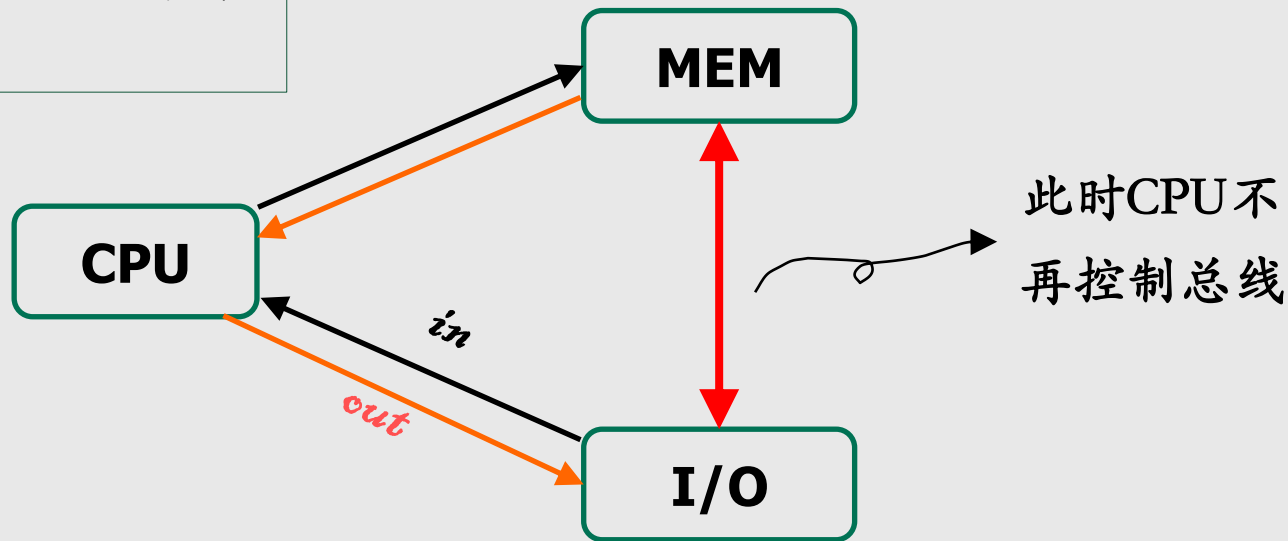


4. DMA控制方式

■ 特点:

- 外设直接与存储器进行数据交换，CPU不再担当数据传输的中介者；
- 总线由DMA控制器（DMAC）进行控制（CPU要放弃总线控制权），内存/外设的地址和读写控制信号均由DMAC提供。

DMA控制方式

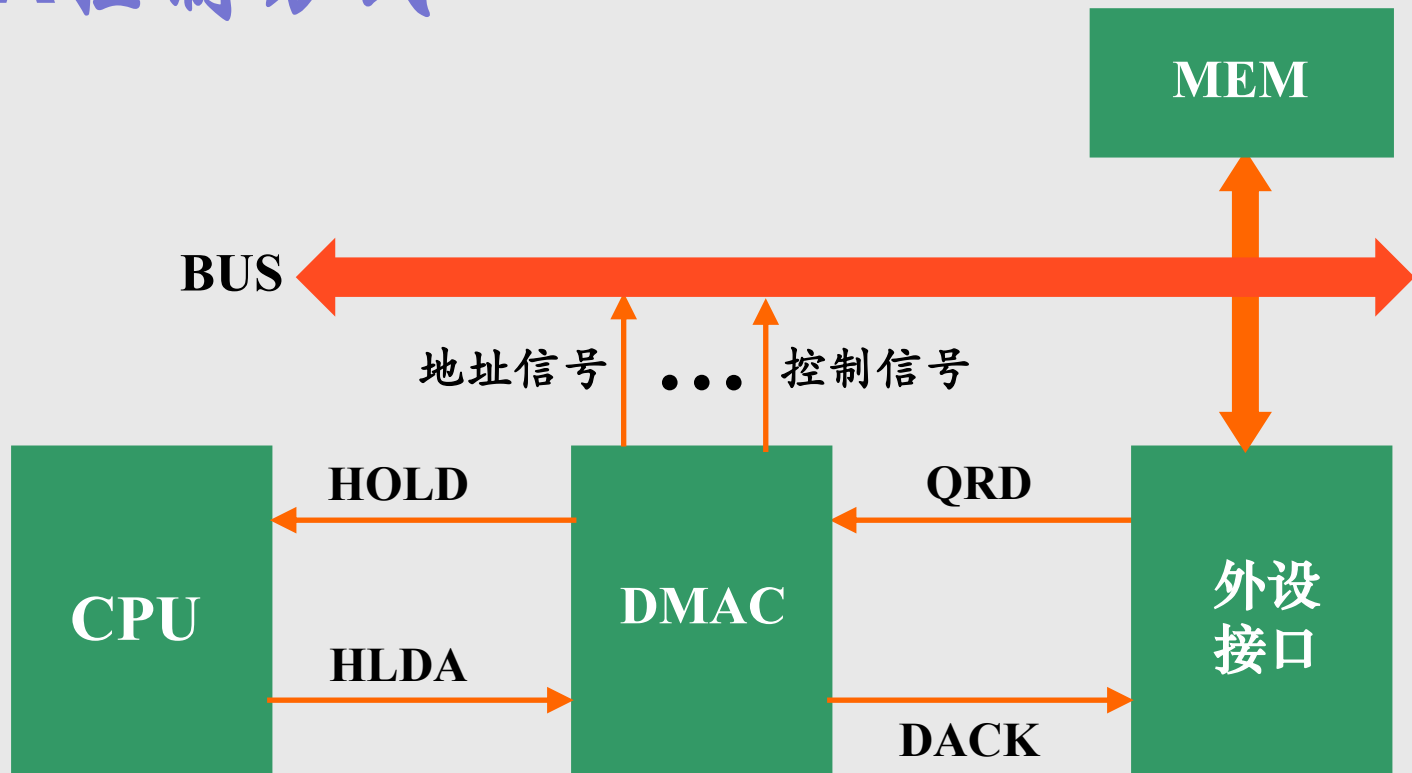

DMA控制方式的工作过程

- ① 外设向DMA控制器发出“DMA传送请求”信号DRQ;
- ② DMA控制器收到请求后，向CPU发出“总线请求”信号HOLD;
- ③ CPU在完成当前总线周期后会立即发出HLDA信号，对HOLD信号进行响应;
- ④ DMA控制器收到HLDA信号后，就开始控制总线，并向外设发出DMA响应信号DACK。

DMA工作方式

- 周期窃取:

- 每个DMA周期只传送一个字节或一个字就立即释放总线。


- 数据块传送:

- DMAC在申请到总线后，将一块数据传送完后才释放总线，而不管中间DREQ是否有效。

- 直接存取方式:

- DMA的数据传送请求直接发到主存储器，在得到响应后，整个工作过程在DMA控制器中由硬件完成。

周期窃取的DMA方式

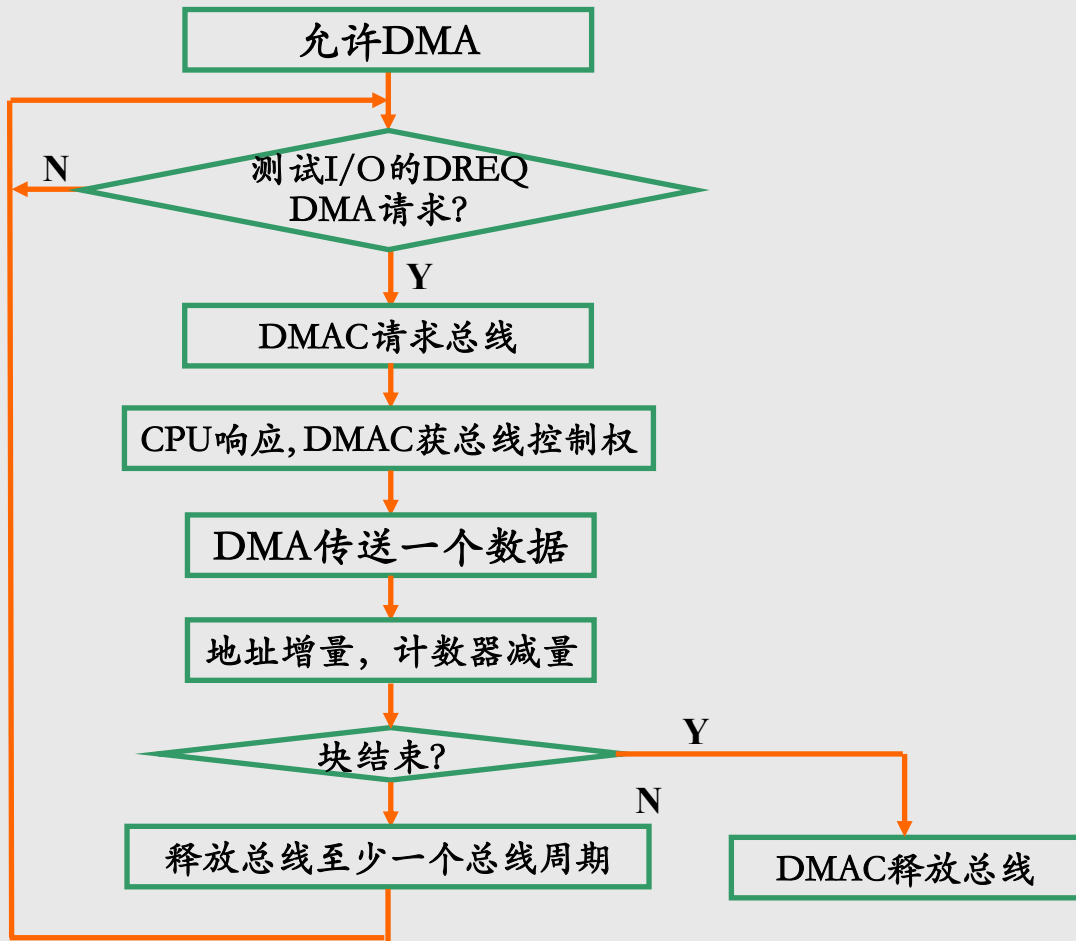

4种基本I/O控制方式总结

■ 无条件传送：

- 简单，适用范围小，仅适用于“随时准备好”的低速外设

■ 查询工作方式


- 简单，适用于具备“状态信息”的低速外设
- CPU效率低，控制实时性差

■ 中断方式

- 适用于中速外设
- 相对于查询方式，CPU效率较高，控制实时性较好

■ DMA方式：

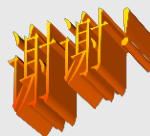- 数据传输由DMA硬件来控制，数据直接在内存和外设之间交换，可以达到很高的传输速率。
- 控制复杂，硬件成本相对较高。





西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY




简单I/O控制系统设计



例1

- 外设状态端口地址为03FBH，第5位(bit5)为状态标志（=1忙，=0准备好）；外设数据端口地址为03F8H，写入数据会使状态标志置1；外设把数据读走后又把它置0。
- 要求：
 - 画出该控制系统电路图
 - 利用查询工作方式，将DATA下100B数据输出。

结构示意

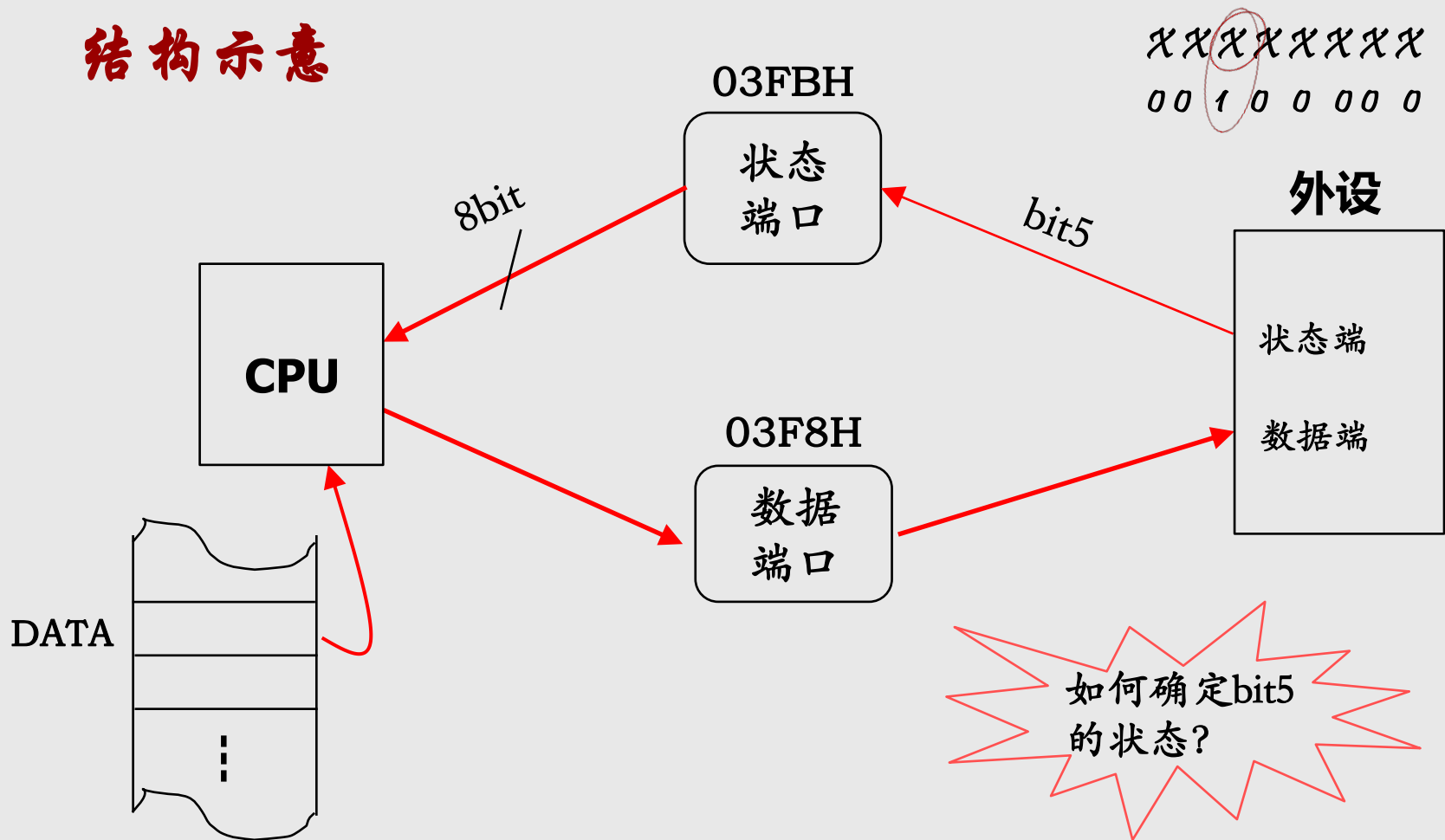


查询工作方式例

■ 题目分析:

- 外设有1位状态位，需要通过输入接口将状态信息输入系统；
 - 可选择一个三态门或74LS244接口
- 数据需由系统输出，需要通过输出接口
 - 可选择74LS273接口
- 输入接口地址= 03FBH，bit5=1表示“忙”；
- 输出接口地址=03F8H
- 待输出数据在内存中的首地址=DATA；
- 待输出数据块大小=100B


状态端口地址: 0000 0011 1111 1011

数据端口地址: 0000 0011 1111 1000

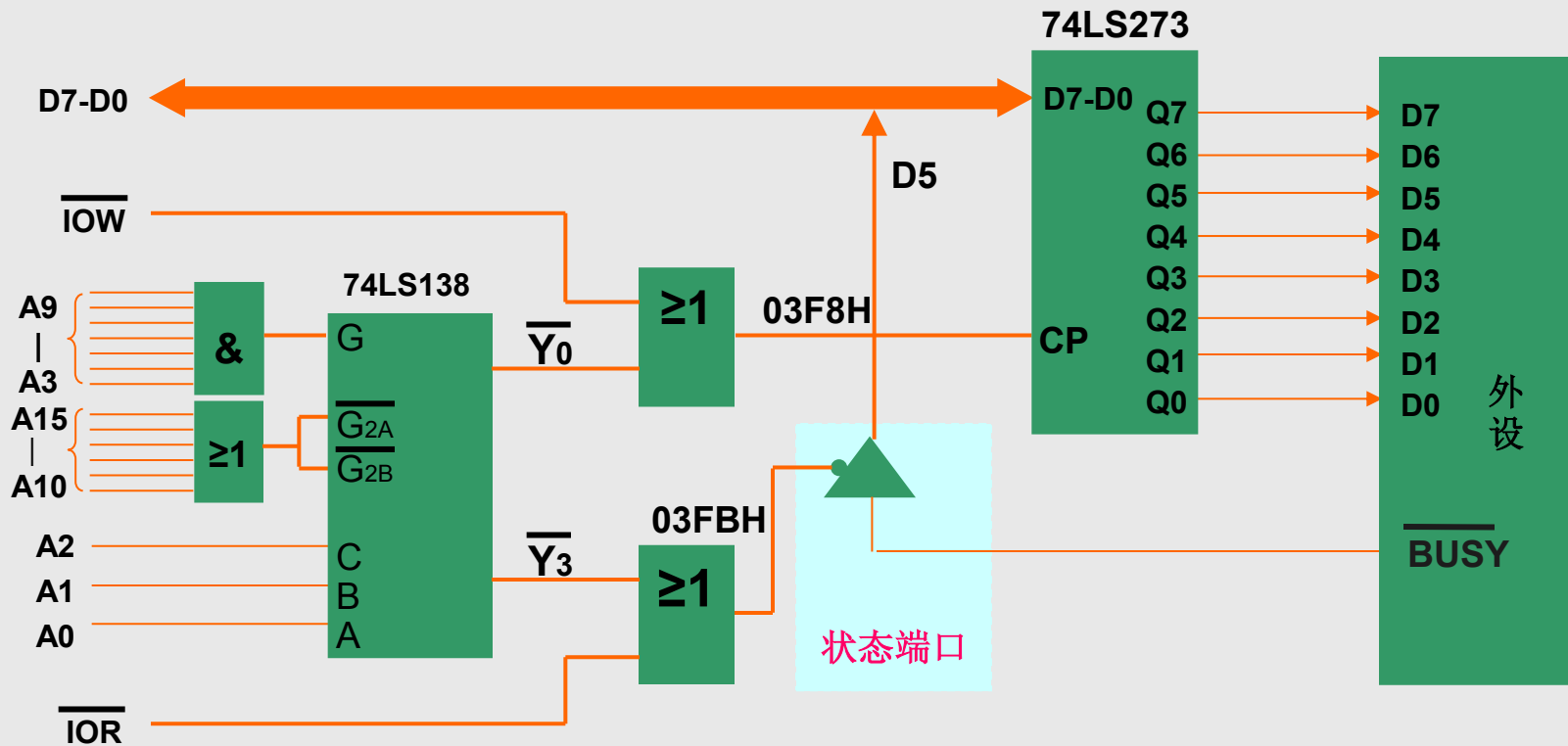

控制程序
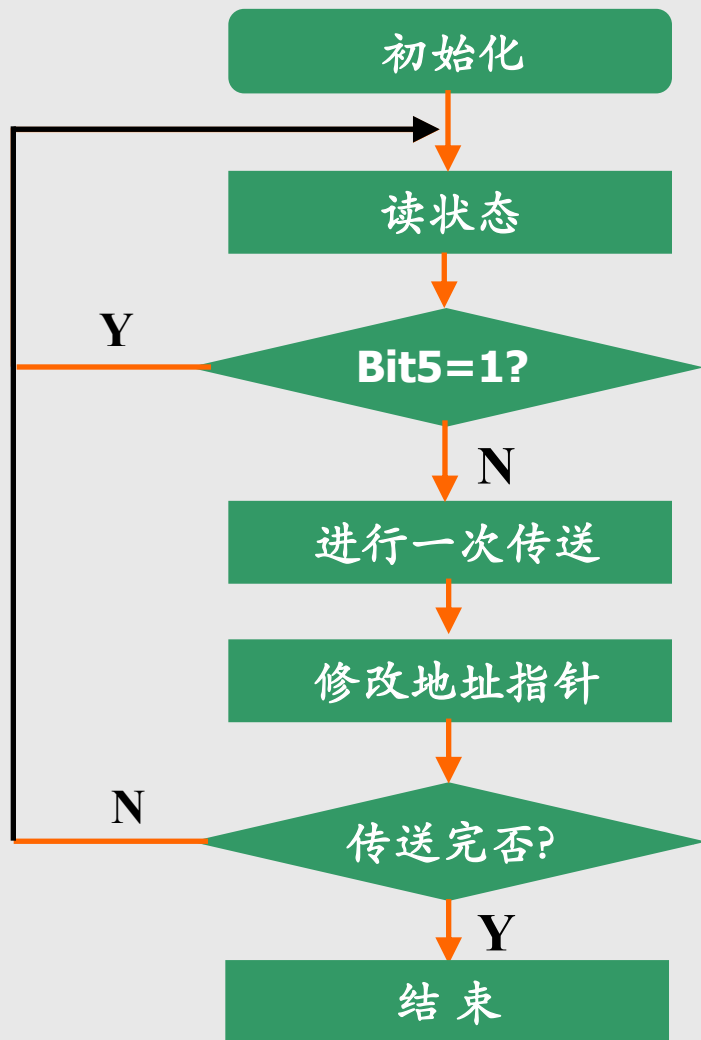
```
LEA SI,DATA
MOV CX,100
AGAIN: MOV DX,03FBH
WAITT: IN AL,DX
TEST AL,20H
JNZ WAITT
MOV DX,03F8H
MOV AL, [SI]
OUT DX, AL
INC SI
LOOP AGAIN
HLT
```



例2

仅给出8位地址，为
部分地址译码

根据开关状态在7段数码管上显示数字或符号


- 设输出接口的地址为F0H，输入接口地址为F1H
- 当开关的状态分别为0000~1111时，在7段数码管上对应显示'0'~'F'

题目分析：

输入设备：4个开关

输出设备：1个七段数码管



需要1个输入接口，1个输出接口

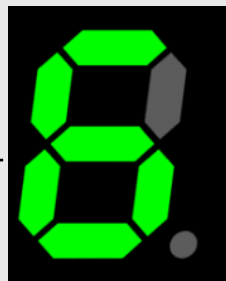


外部设备，需要
通过I/O接口与
系统连接






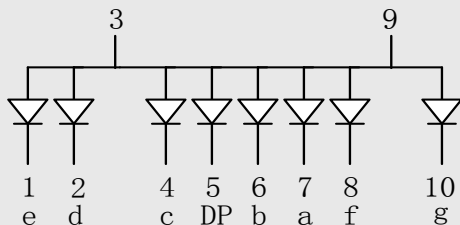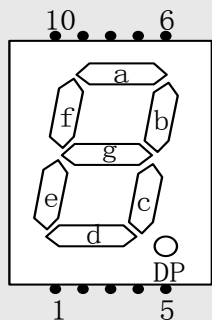



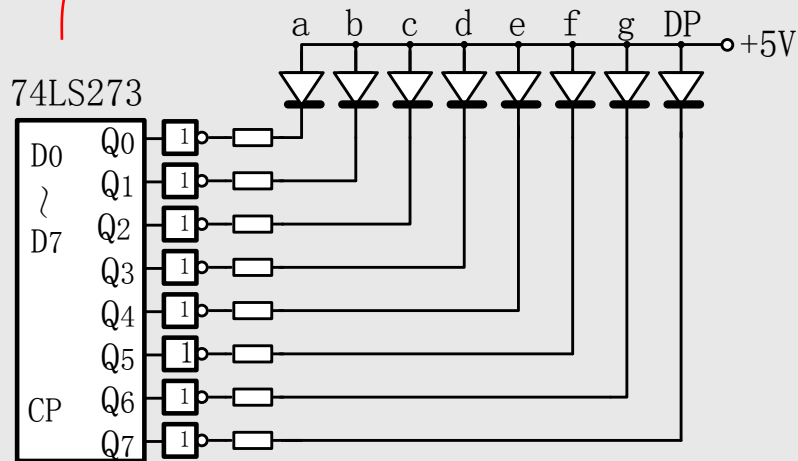



 


例2

采用共阳极七段码关



要使某段亮，则相应Q端输出高电平“1”




符号	形状	7段码 .gfedcba	符号	形状	7段码 .gfedcba
'0'		00111111	'8'		01111111
'1'		00000110	'9'		01100111
'2'		01011011	'A'		01110111
'3'		01001111	'B'		01111100
'4'		01100110	'C'		00111001
'5'		01101101	'D'		01011110
'6'		01111101	'E'		01111001
'7'		00000111	'F'		01110001

$F0H = 1111\ 0000$
 $F1H = 1111\ 0001$

\swarrow A0

D0~D7

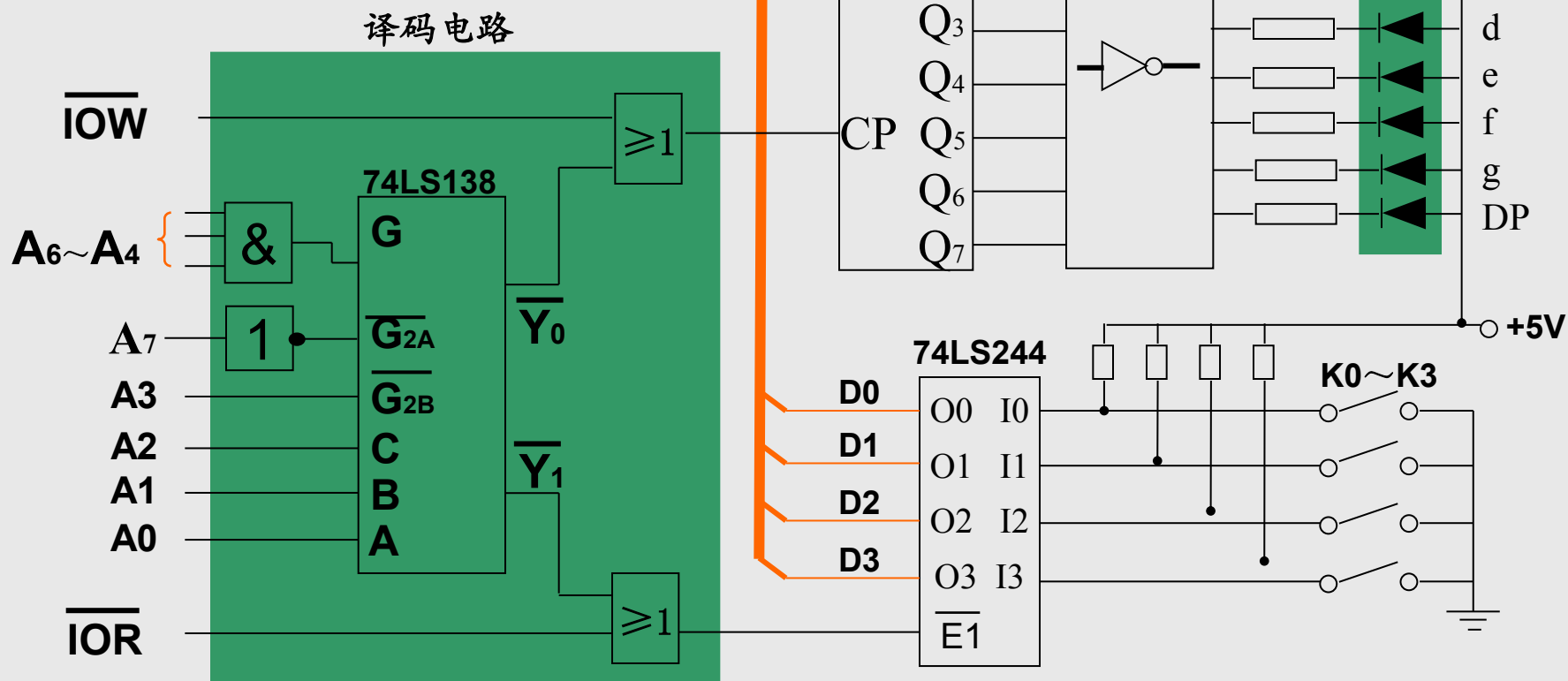

I/O接口综合应用例____程序段

.....

```
Seg7 DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,67H,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H
```

.....

```
LEA BX, Seg7
```

```
MOV AH, 0
```

```
GO: IN AL, 0F1H
```

```
AND AL, 0FH
```

→ 读开关状态

```
MOV SI, AX
```

→ 开关状态的编码

```
MOV AL, [BX+SI]
```

```
OUT 0F0H, AL
```

```
JMP GO
```


开关状态对应的
七段码值的编码

4个开关的不同状态呈现为:

0000~1111

则: 此时AL的值为: 0000~1111

∵ AH=0 ∴ AX= 0000~1111

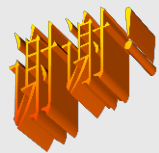



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY



中断技术



理解和掌握：

1

中断的基本概念

2

中断响应的一般过程

3

中断向量表

4

8088/8086中断系统

1. 中断的基本概念

■ 中断：

- CPU执行程序时，由于发生了某种随机的事件（外部或内部），引起CPU暂时中断正在运行的程序，转去执行一段特殊的服务程序，以处理该事件，该事件处理完后又返回被中断的程序继续执行，这一过程称为中断。

中断源

→ 中断服务（处理）子程序

引入中断的原因

- 提高对外设请求的响应实时性。
- 提高了CPU的利用率
 - 避免了CPU不断检测外设状态的过程

中断类型

根据中断请求的来源分为：



**外部
可屏蔽中断**

2. 外部可屏蔽中断响应的一般过程

- 中断请求
- 中断源识别及中断判优
- 中断响应
- 中断处理（服务）
- 中断返回

1) 中断请求

外部可屏蔽中断请求信号：**INTR**

- 中断请求信号应保持到中断被处理为止；
- CPU响应中断后，中断请求信号应及时撤销。

2) 中断源识别

软件查询法
中断矢量法

由中断源提供中断类型号，CPU
根据类型确定中断源

中断判优

优先级法则

- 低优先级的中断程序允许被高优先级的中断源所中断


排队法则

- 先来先响应

中断源识别及判优
断源同时提
由硬件系统完成
响应谁？

中断源判优

中断控制器判优：根据中断向量码（中断类型码）确定中断源

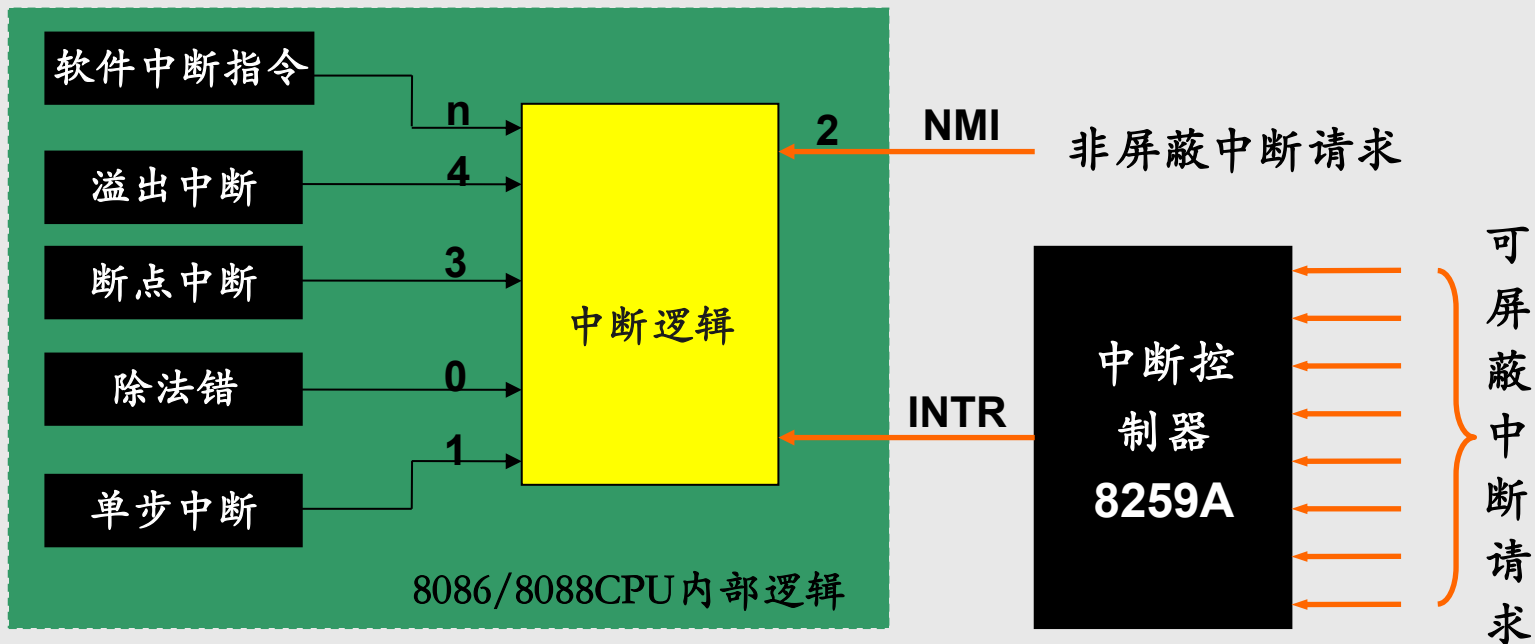

3) 中断响应

外部可屏蔽中断响应信号: **#INTA**

- 向中断源发出#INTA中断响应信号;
- 关中断 \longrightarrow 不允许响应其它中断
- 保护硬件现场 \longrightarrow 将FLAGS压入堆栈
- 保护断点 \longrightarrow 将CS、IP压入堆栈
- 获得中断服务程序入口地址

由
硬
件
系
统
完
成

4) 中断处理

- 执行中断服务子程序
- 中断服务子程序的特点：
 - 为“远过程”
 - 用IRET指令返回

中断服务子程序完成的工作

- 关中断，保护现场，保护断点，找入口地址
- 保护软件现场（参数）
- 开中断（STI）
- 中断处理
- 关中断（CLI）
- 恢复现场
- 中断返回


5) 中断返回

- 执行IRET指令，使**IP**、**CS**和**FLAGS**从堆栈弹出




恢复断点和硬件现场

中断处理过程

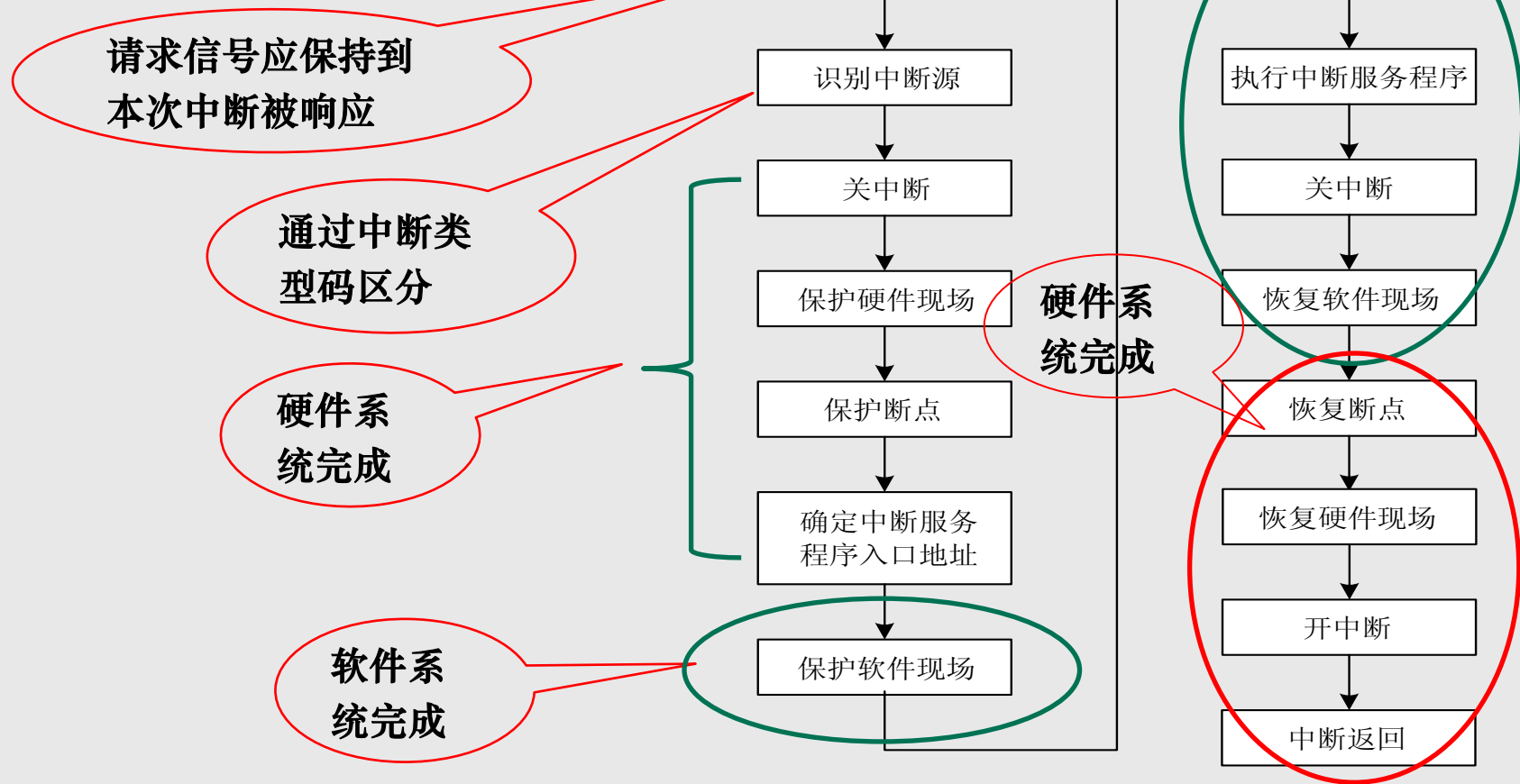

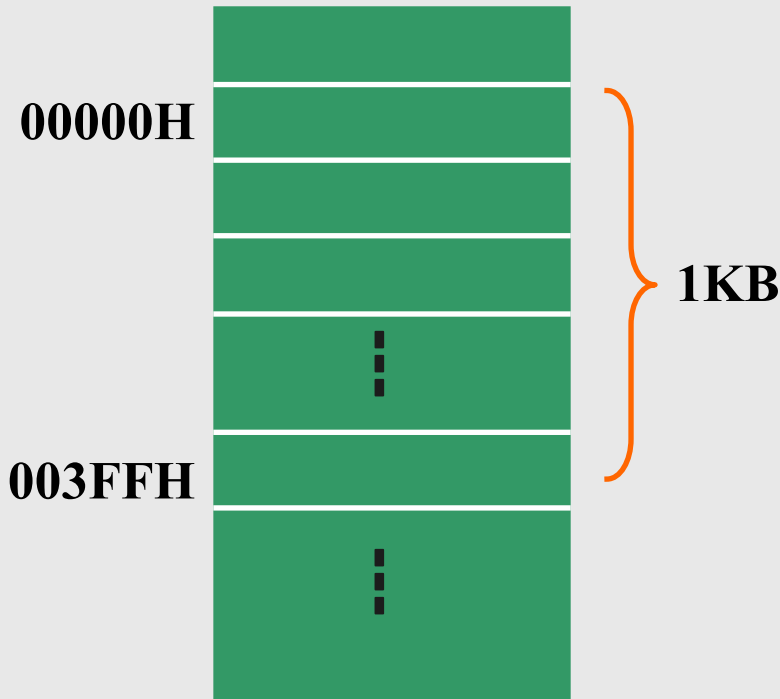
3. 中断向量表

- 存放各类中断的中断服务程序的入口地址；
- 位于内存的00000H~003FFH。




中断向量表

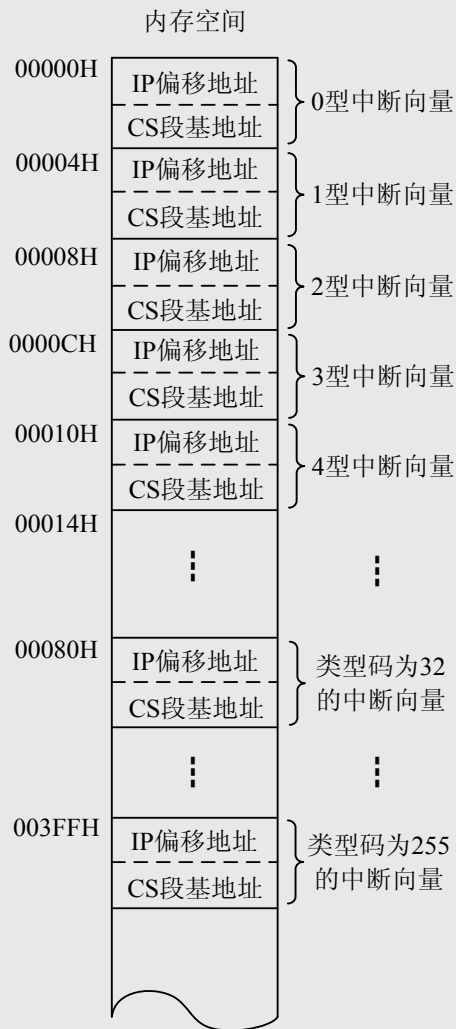- 每个入口占用4 Bytes，低字为段内偏移，高字为段基址；
- 中断向量表大小为1KB，共256个入口。



4. 8088/8086中断系统

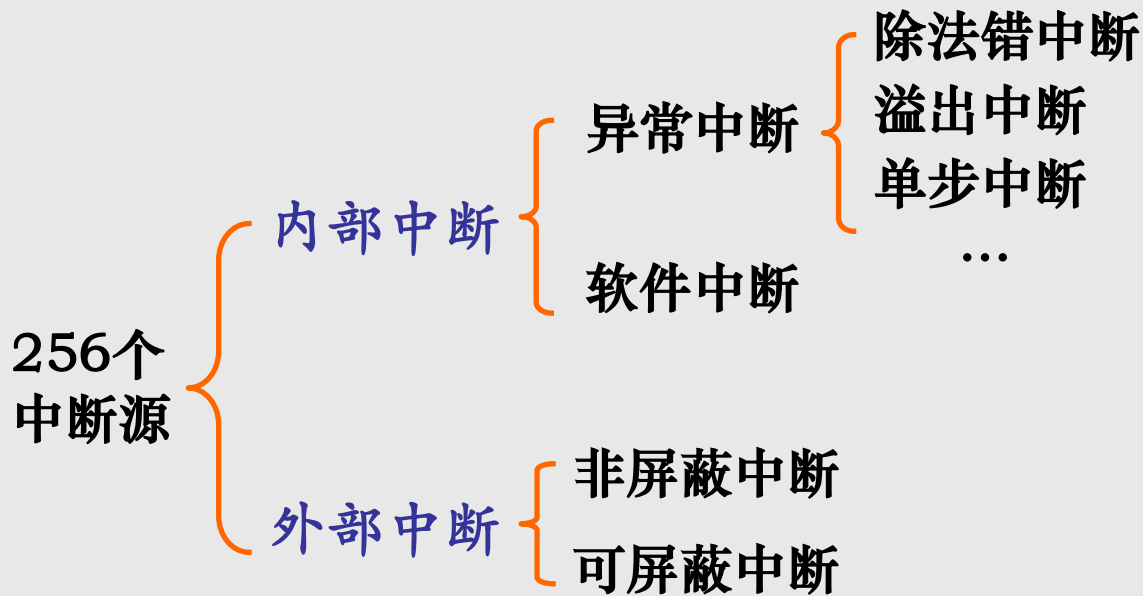


8088内部中断与NMI中断

特点:

- 无 $\overline{\text{INTA}}$ 周期
- 中断类型码固定或由指令给出

8088/8086 中断响应和处理流程

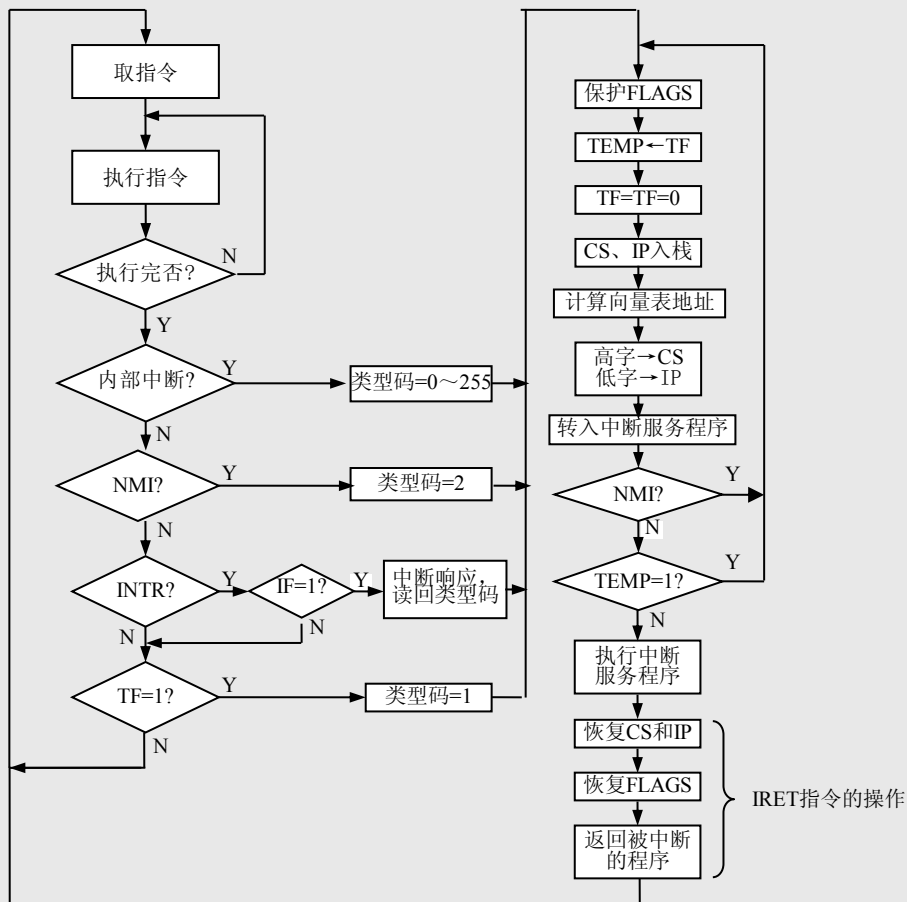

谢谢



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY



输入输出与中断技术小结



应理解：



I/O接口的基本概念和功能

什么是I/O端口？

I/O端口的编址方式

4种基本I/O方法的特点及适用场合

什么是中断？什么是中断向量表？

中断响应的一般过程

应掌握：

I/O接口译码电路设计方法



利用无条件传送或查询方式实现对简单外设的控制

利用三态门接口和锁存器接口芯片实现对简单外设的控制

注意点与常见问题

■ 4种基本输入输出方法各自的应用场合

■ 无条件传送方式:

- 外设随时处于“准备好”状态，且不能提供状态信息

■ 查询方式:

- 外设必须要能够提供状态信息

■ 中断方式:

- 外设必须具备发出高电平中断请求信号的能力
- 常用于实时性要求较高的中速外设控制

■ DMA方式

- 整个输入输出由硬件系统完成，适用于高速外设。

注意点与常见问题

- 简单接口电路设计
 - 译码电路设计
 - 总线信号
- 接口系统的译码电路常采用部分地址译码
- 中断技术
 - 中断响应的一般过程
 - 中断向量表

每个表项的含义

